



R

=

V
I

ELECTROHACEDORAS


ELECTROHACEDORAS

Dispositivo de emergencia sorora

MATERIALES



PLACA

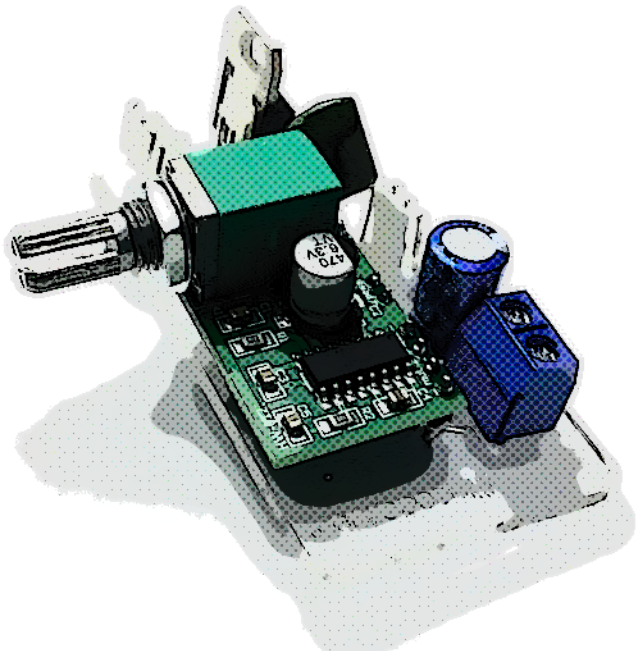



**Modulo Sensor De Sonido
Microfono Lm393**

ESQUEMA DEL CIRCUITO


COMPONENTES:

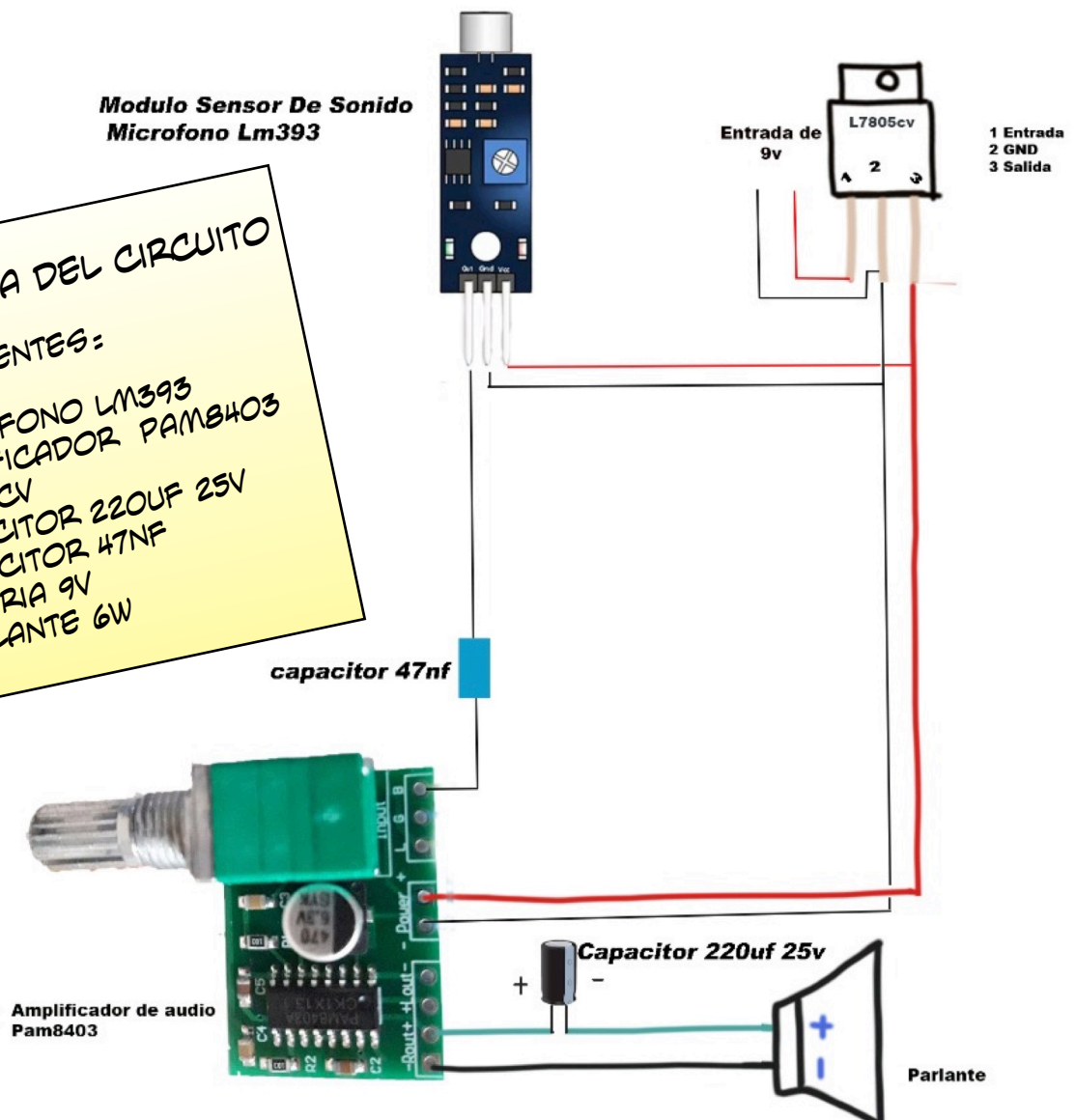
- MICROFONO LM393
- AMPLIFICADOR PAM8403
- L7805CV
- CAPACITOR 220UF 25V
- CAPACITOR 47NF
- BATERIA 9V
- PARLANTE 6W



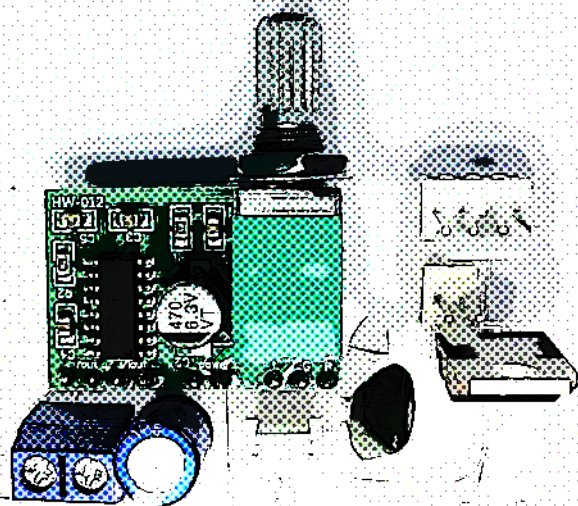

CONEXIÓN!

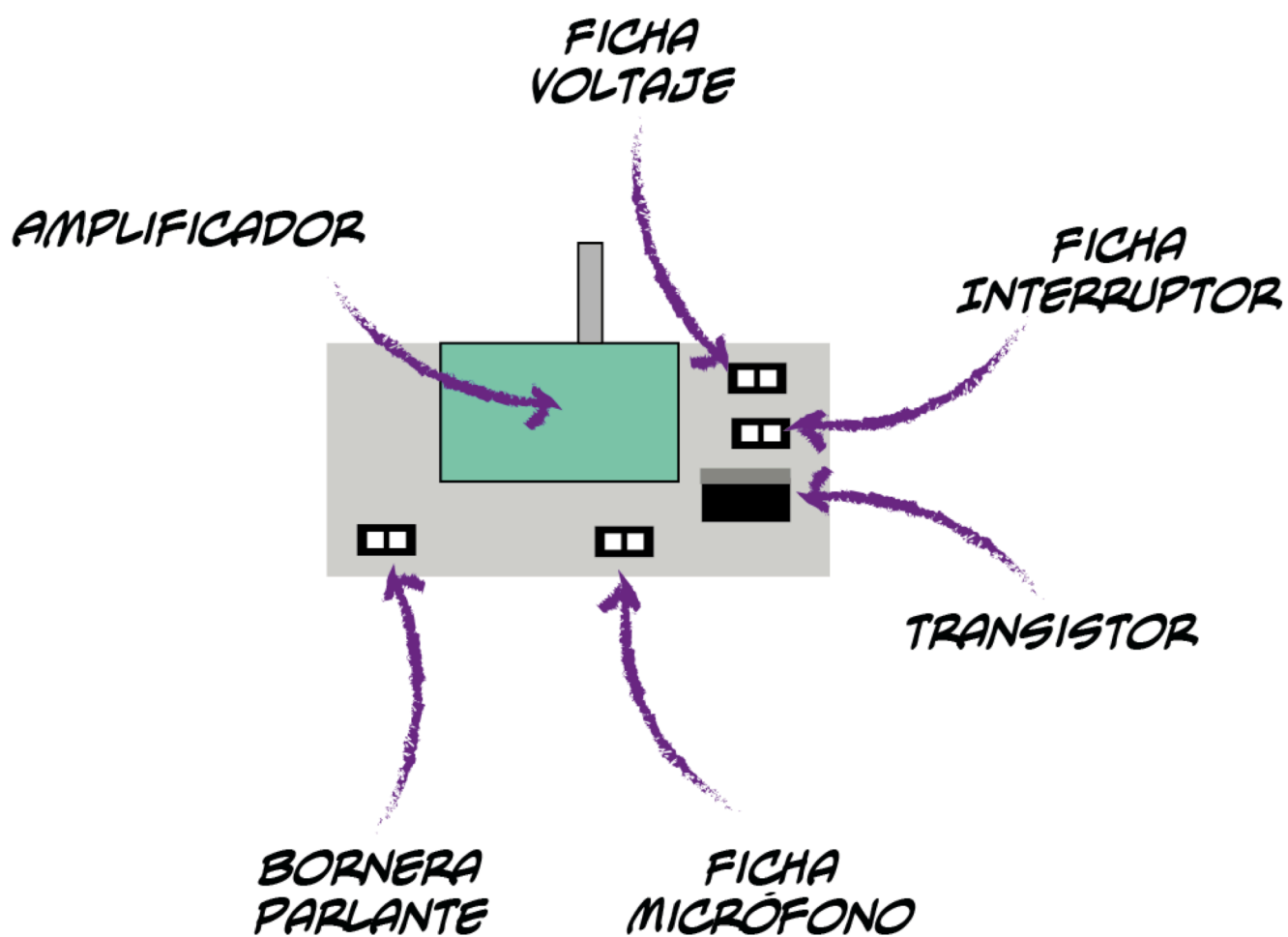

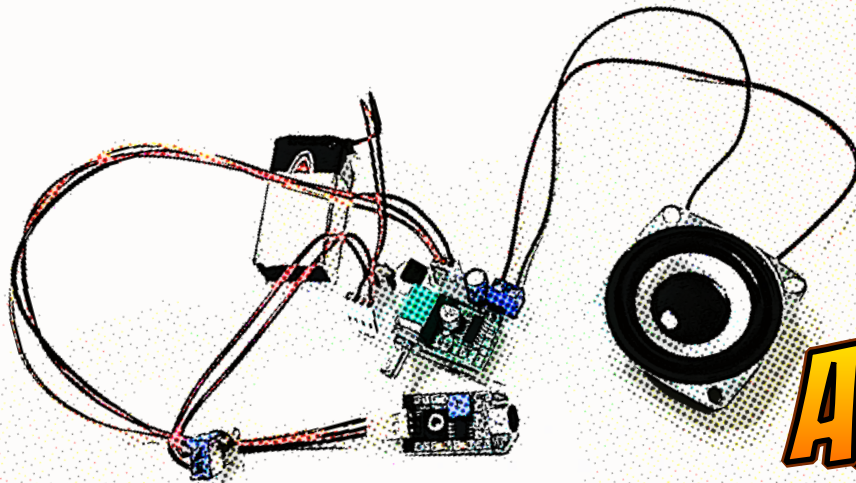

AUXILIARES & CABLES

SE RECOMIENDA
EL USO DE
CABLE 0,25MM

2POLOS - 10CM



2POLOS - 25CM



2POLOS - 15CM



3POLOS - 20CM





